



Projet LC-3

Lefranc Joaquim, Skoda Jérôme



Tableaux de Karnaugh

Table AddUnit

	00	01	11	10
00	No	No	No	No
01	No	No	No	No
11	Yes	No	No	Yes
10	No	No	No	No

Table DOUBLE INTERRUPT

	00	01	11	10
00	No	No	No	No
01	No	No	No	No
11	No	No	No	No
10	No	No	Yes	Yes

Table JUMP

	00	01	11	10
00	Yes	No	No	No
01	Yes	No	No	No
11	Yes	No	Yes	No
10	Yes	No	No	No

Table LOAD

	00	01	11	10
00	No	No	No	Yes
01	No	No	No	Yes
11	No	No	Yes	No
10	No	No	Yes	Yes

Table LoadMem

	00	01	11	10
00	No	No	Yes	Yes
01	No	No	Yes	Yes
11	No	No	Yes	No
10	No	No	Yes	Yes

Table STORE

	00	01	11	10
00	No	No	Yes	No
01	No	No	Yes	No
11	No	No	No	No
10	No	No	Yes	No

Table WriteR7

	00	01	11	10
00	No	No	No	No
01	Yes	No	No	No
11	No	No	Yes	No
10	No	No	No	No

Table WriteReg

	00	01	11	10
00	No	Yes	No	Yes
01	Yes	Yes	No	Yes
11	No	Yes	Yes	Yes
10	-	Yes	No	Yes

Table ARG1

13, 12 15, 14	00	01	11	10
00	PC	-	PC	PC
01	JSR: PC JSRR: BaseR	-	BaseR	BaseR
11	BaseR	-	Vide	PC
10	-	-	PC	PC

Table ARG2

13, 12 15, 14	00	01	11	10
00	9	-	9	9
01	JSR: 11 JSRR: Vide	-	6	6
11	Vide	-	9 ou 11	9
10	-	-	9	9



AddUnit :

Fait toutes les additions d'offset/PC/BaseR en fonction de ce qu'a besoin l'instruction en cour.

Exemple:

JSR: $PC + Offset_{11}$

STR: $BaseR + Offset_6$

Il est composé d'un additionneur prenant deux arguments.

Les équations en logique combinatoire ont été faite à partir de ce tableau (Voir tableau).

L'ALU n'utilise pas l'addUnit donc nous avons choisi les argument qui nous arrange le plus pour les équations logique:

(Attention $/15 = 15$ avec une barre horizontale au dessus)

Arg1:

$Offset_{11} = JSR$

$Offset_9 = /14 + 13.15$

$Offset_6 = 13.14./15$

$0 = /13.14./JSR$

Arg2:

$PC = /14 + /12.13.15 + JSR$

$BaseR = /13.15 + 14./15./JSR$

$0 = 12.14.15$

DecodeIR :

Choisi les actions à effectuer en fonction de l'instruction en cour.

LoadMem: *Selectionne MemOUT dans le writeSelector*

$LoadMem = 12.13 + 13./15 + 13./14$

LoadAddUnit: *Selectionne le resultat calculé par le addUnit dans le writeSelector*

$LoadAddUnit = /12.14.15$

WriteR7: *Indique l'on ecrit dans le Registre n°7 (prioritaire sur BaseR) et selectionne PC dans le writeSelector*

$WriteR7 = 12.13.14.15 + /12./13.14./15$

Arith: Selectionne le resultat de l'ALU dans le writeSelector
Arith=12./13 (AND, ADD, NOT, RETB SETB)

WriteReg: Indique que l'on ecrit dans le registre
WriteReg=12./13+/12.13+12.14.15+/13.14./15

Jump: Indique au RegPC que l'on jump
Jump=/12./13+12.13.14.15

UseCondition: Indique au RegPC que l'on utilise les condition nzp
UseCondition=/12./13./14./15 (juste BR)

Load: Indique au RAMCtrl (uniquement) que l'on va lire une valeur
Load=/12.13./15+12/13/14/15+13./14.15

Store: Indique au RAMCtrl (uniquement) que l'on va stocker une valeur
Store=12.13./15+12.13./14.15

DoubleIndirection: Indique au RAMCtrl ET au GetAddr que l'on va faire une double
indirection
DoubleIndirection=13./14.15

WriteSelector :

Permet de choisir ce que l'on ecrit dans le registre.

Valeur possible:

- Resultat de l'alu
- PC
- Memout
- Resultat de l'addUnit

RegPC :

Gestion du PC

A chaque front descendant de exec:

Si jump . UseCondition . TestNZP + jump . /UseCondition

PC <- Resultat add Unit

Sinon

PC <- PC+1

GetAddr :

Choisi l'adresse de la RAM à lire ou écrire

Valeur de sorti:

	Si DoubleIndirection	Sinon
Exec	regAddrIndirection	resultat addUnit
Post Exec	PC	PC
Fetch	PC	PC
Post Fetch	resultat addUnit	resultat addUnit

Pour effectuer la double indirection, un registre est utilisé contenant l'addr.

Au front descendant de post-Fetch . DoubleIndirection:

regAddrIndirection <- MemOUT

RamCtrl :

Active / Desactive l'écriture ou la lecture de la RAM

	Lecture	Ecriture
Exec	Si load	Si Store
Post Exec	0	0
Fetch	1	0
Post Fetch	Si DoubleIndirection	0

NZP :

Calcule du NZP:

N: RES[15] . /Z

Z: Or(RES[15..0])

P: /RES[15] . /Z

Test de saut:

testN= IR[11] . N

testZ= IR[10] . Z

testP= IR[9] . P

testNZP= testN + testZ + testP

Set/Reset bit :

Si set:

Out = DataIn + (1 << bit n)

Sinon (si reset)

Out = DataIn . /(1 << bit n)